
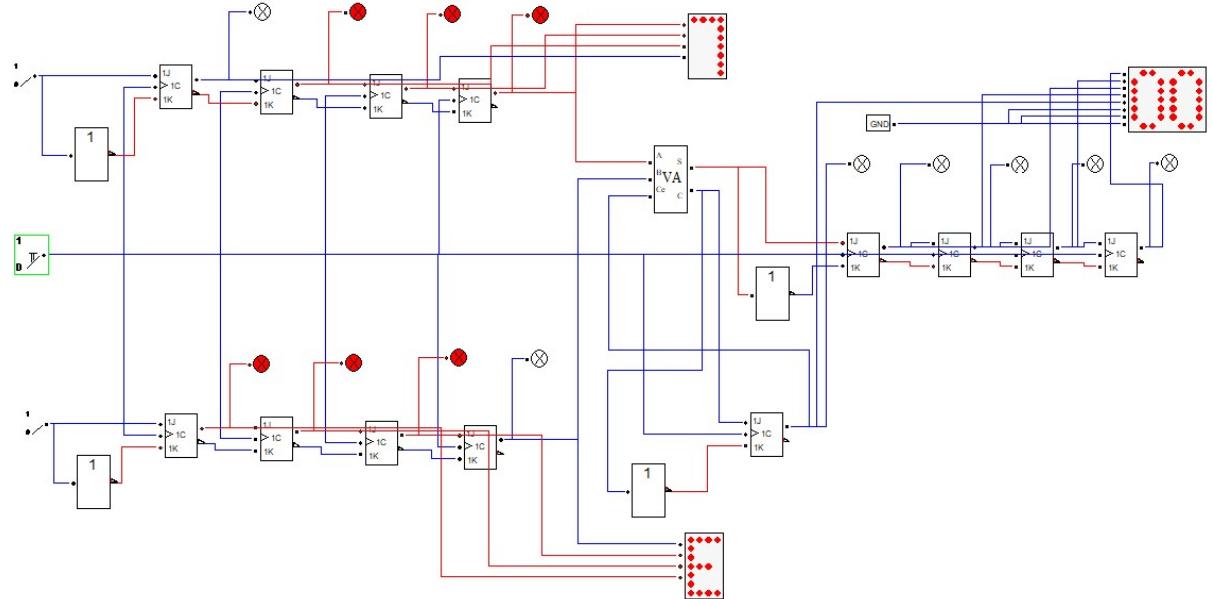


Serieller 4-Bit-Addierer mit numerischer Anzeige im Hexadezimalsystem

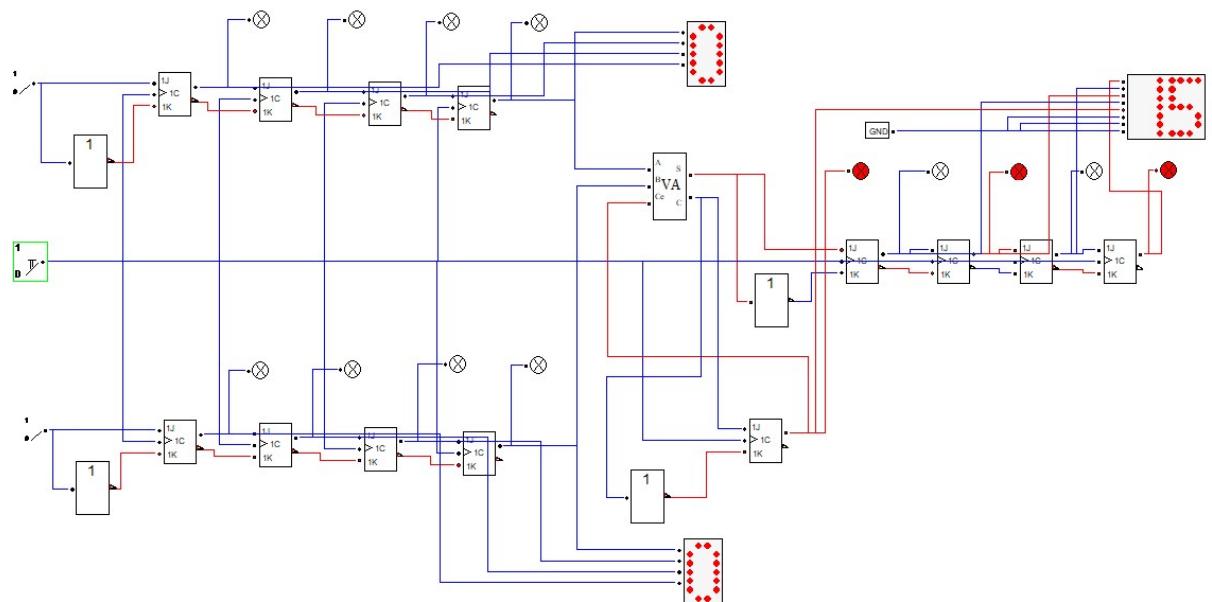Summanden: $7_{\text{Hex}} + E_{\text{Hex}} = 7_{\text{Dez}} + 14_{\text{Dez}}$



Nach 4 Taktimpulsen:



$$7_{\text{Hex}} + E_{\text{Hex}} = 15_{\text{Hex}}$$

$$7_{\text{Dez}} + 14_{\text{Dez}} = 21_{\text{Dez}}$$